



على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأول

نظام آلي لوسم مباح وتوضيبها في علب

يحتوي الموضوع على 12 صفحة

- ملف العرض من الصفحة 24/01 الى الصفحة 24/07
- العمل المطلوب من الصفحة 24/08 الى الصفحة 24/09
- وثائق الإجابة من الصفحة 24/10 الى الصفحة 24/12

دفتر الشروط

1. هدف التآلية: تهدف تآلية نظام وسم علامة تجارية على مباح وتوضيبها في علب إلى رفع مردودية الإنتاج وضمان تنافسية المنتج عند التسويق.

2. وصف التشغيل:

- المواد الأولية: مباح غير مؤسومة - حبر - علب
- الطريقة:

تأتي المماحي، التي خضعت مسبقا لعملية تلطيف الحواف الحادة، عبر منحدر أول وبعد تحضير مختلف المراكز، تنطلق في آن واحد عمليتا تحرير ممحاة و وسم أخرى. تُقدّم الممحاة إذا حضرت على الوجه الصحيح إلى مركز الوسم وإذا حضرت على الوجه غير الصحيح تقلب ثم تُقدّم إلى مركز الوسم.


- يتم توضيب المماحي في علب بـ 12 ممحاة في طبقتين ثم تُجلى عبر منحدر ثان.
- ملاحظة: تستغرق عملية تلطيف حواف المماحي مدة زمنية قدرها 4 ساعات (تتم بواسطة تجهيز غير مبيّن في المناولة الهيكلية).

- توضيحات حول عملية القلب: تُقلب الممحاة بخروج ساق الرافعة W إذا كانت على الوجه غير المخصّص للوسم والذي يكشف عنه بواسطة الملتقط c، ولا تقلب إذا كانت على الوجه الصحيح.

3. الاستغلال: عامل متخصص لعمليات القيادة والصيانة الدورية وآخر غير متخصص لتحضير عملية
تلطيف الحواف الحادة للمحامي ثم وضعها على المنحدر الأول.
4. الأمن: حسب المقاييس الدولية المعمول بها في الأمن الصناعي.

5. التحليل الوظيفي

1.5 الوظيفة الشاملة: مخطط نشاط A-0

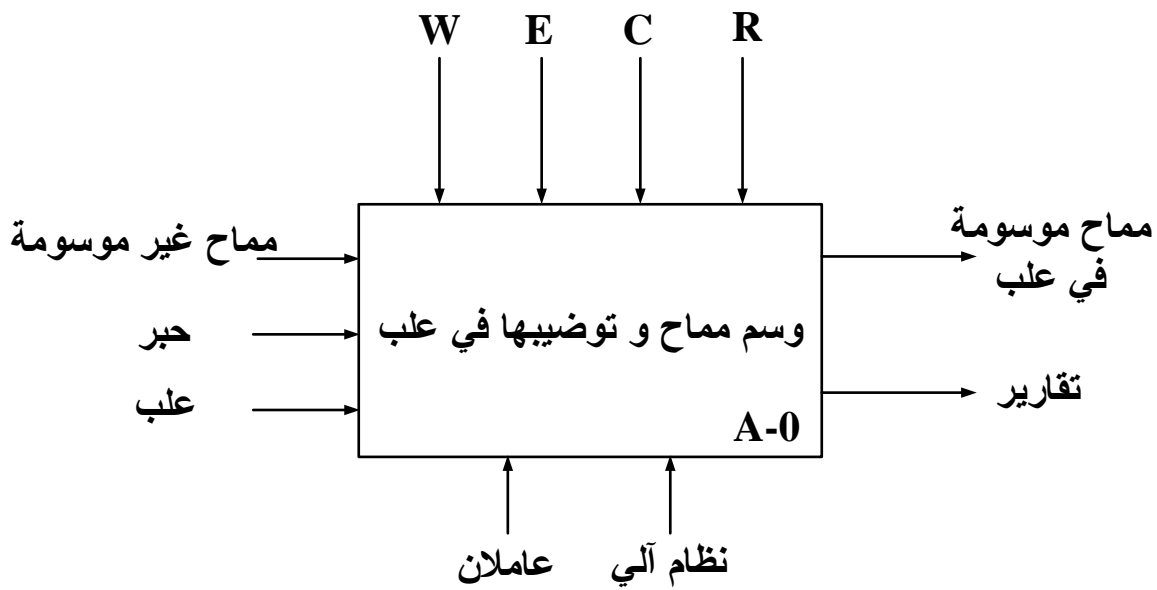

W: طاقة كهربائية و هوائية.

E: تعليمات الاستغلال.

R: الضبط (عدد المماحي في علبة).

C: الإعدادات.


2.5 التحليل التنازلي

تم تجزئة النظام وظيفيا الى الأشغولات الرئيسية التالية:

- أشغولة تحرير ممحاة
- أشغولة القلب
- أشغولة التقديم
- أشغولة الوسم

بالإضافة الى وظيفة العد، التوضيب والإجلاء.


6. مناولة هيكليّة

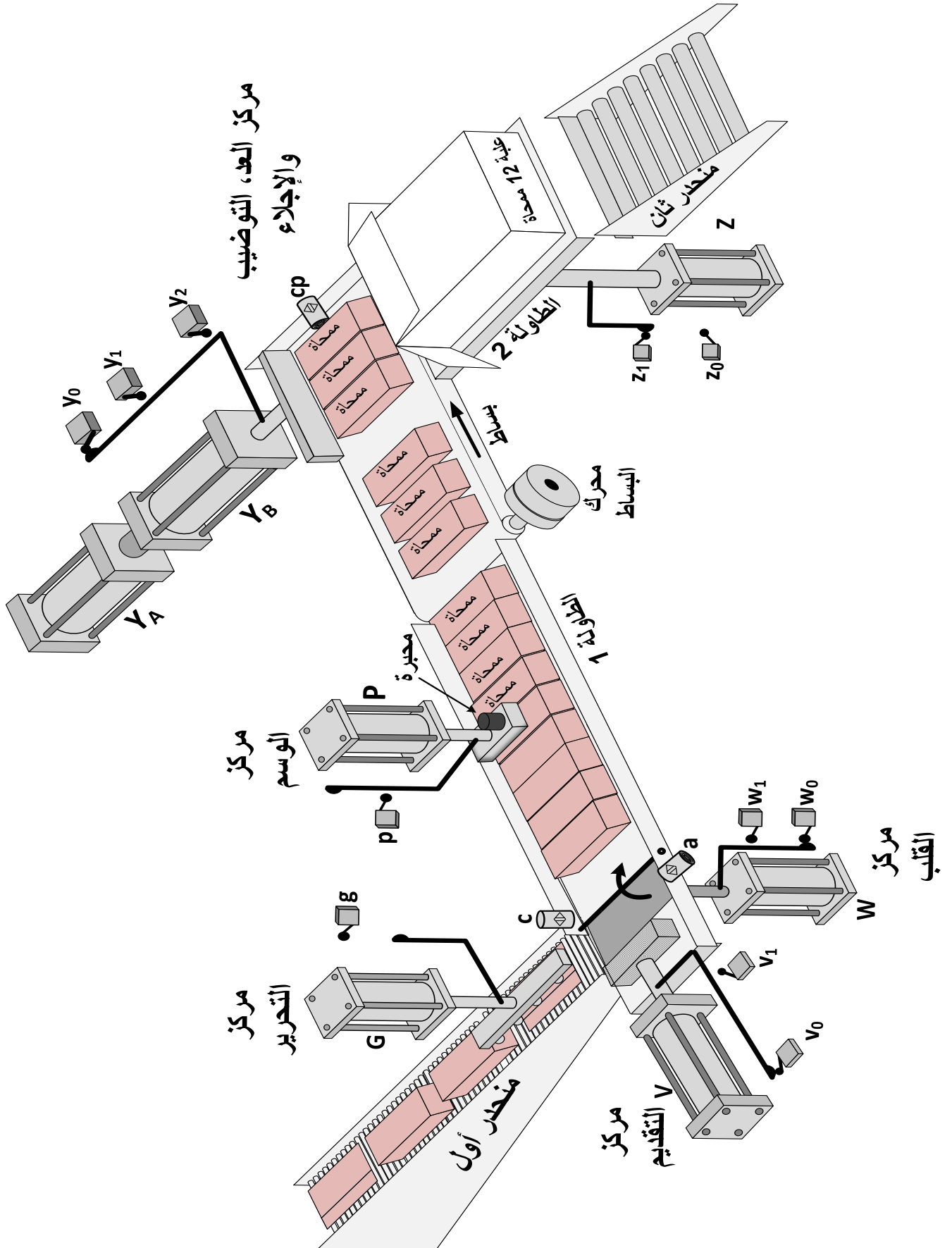



7. جدول الاختيارات التكنولوجية

الوظائف	المنفذات	المنفذات المتصدرة	الملتقطات
الانتاج العادي 1 (GPN1)	التحرير	G : رافعة بسيطة المفعول لتحرير المماحي	dG : موزع أحادي الاستقرار 3/2 تحكم كهروهوائي ~24V
	القلب	W : رافعة مزدوجة المفعول لقلب المماحي	w_1, w_0 : ملتقطا نهاية شوطي الرافعة W c : ملتقط كشف الوجه غير الصحيح للوسم
	التقديم	V : رافعة مزدوجة المفعول لتقديم المماحي	v_0, v_1 : ملتقطا نهاية شوطي الرافعة V a : ملتقط يكشف وجود محاة في مركز التقديم
	الوسم	P : رافعة بسيطة المفعول لوسم المماحي	p : ملتقط نهاية شوط الرافعة P
الانتاج العادي 2 (GPN2)	العد والتوضيب والإجلاء	M : محرك البساط. Y : رافعة (Y_A, Y_B) مزدوجة المفعول لتوضيب المماحي Z : رافعة مزدوجة المفعول لإنزال الطاولة 2.	y_0, y_1, y_2 : ملتقطات نهاية اشواط الرافعة Y z_0, z_1 : ملتقطا نهاية شوطي الرافعة Z cp : ملتقط لكشف 3 مماح أمام الرافعة Y
	عناصر الامن والقيادة	AU : زر التوقف الاستعجالي F_1 : ملمس المرحل الحراري لمحرك تجهيز تلطيف الحواف الحادة Réal : زر إعادة التسليح. auto - c/c : مبدلة نمطي التشغيل.	

8. مناولة زمنية

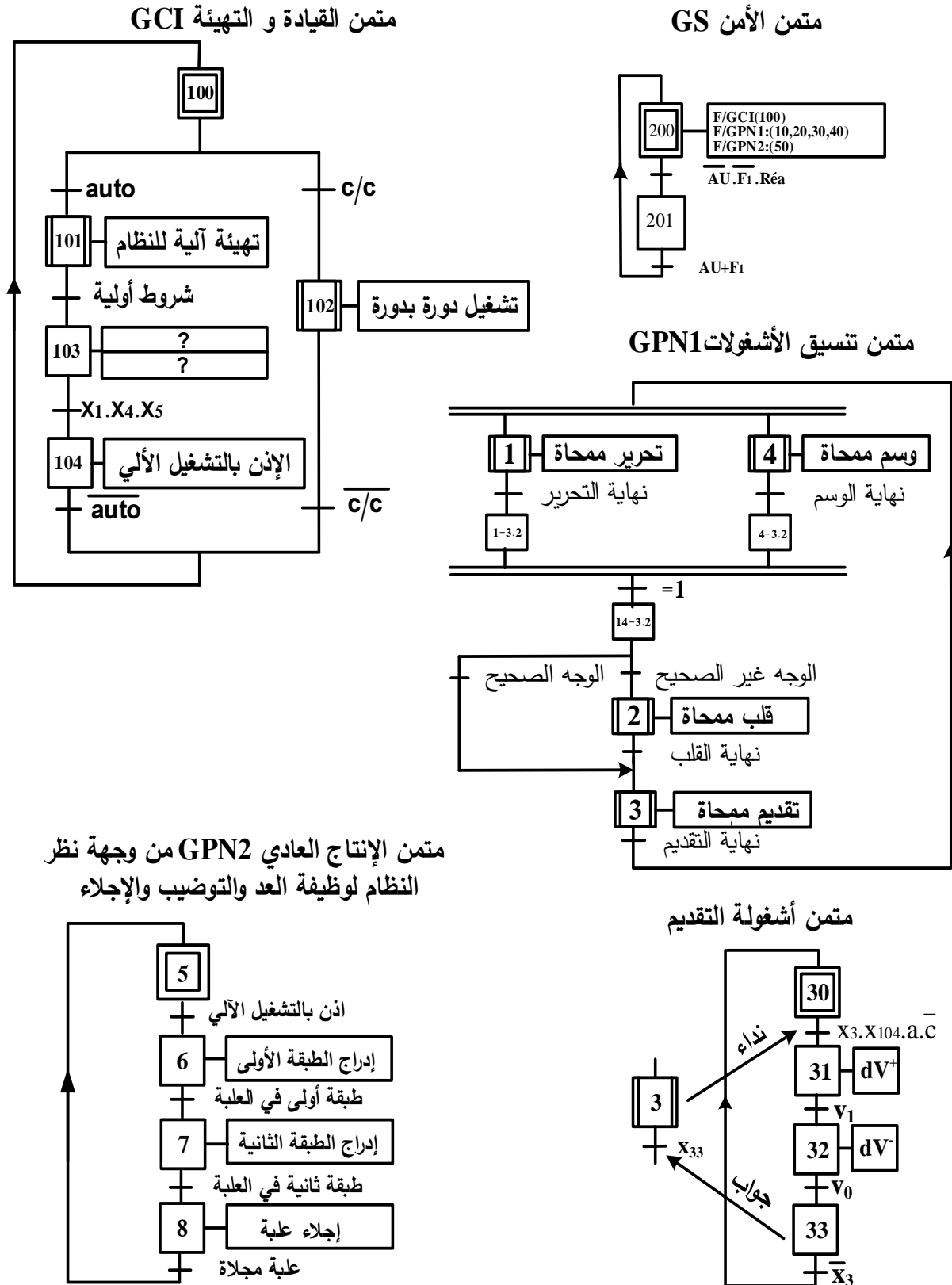

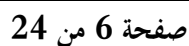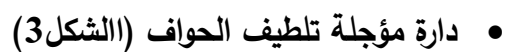● **دائرة التحكم في محرك البساط (الشكل 1)**



10. ملاحق

جدول 1: جدول حقيقة الدارة المنطقية التوافقية
بدلالة مخارج العداد

المداخل			المخارج			
Q ₂	Q ₁	Q ₀	Q _p	Q _q	Q _r	Q _s
0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	1	0	1
0	1	0	0	0	0	1
0	1	1	1	0	0	1
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	1	0	1	0
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	1	1	0


جدول 2: خصائص محول التحكم: أولي $230V \pm 15V$ ، ثانوي 24V

المرجع	الاستطاعة الظاهرية الاسمية (VA)	الضياع في الفراغ (W)	الضياعات الكلية (W)	المردود (%) من أجل $\cos\phi$		
				0,3	0,6	1
44211	40	3,9	7,4	62	76	84
44212	63	6,0	14,3	57	72	81
44213	100	8,2	17,3	63	78	85
44214	160	11,2	23,4	67	80	87
44215	250	14,9	31,7	70	83	89
44216	400	18,3	48,3	72	84	90

جدول 3: بعض تعليمات الميكرومراقب

التعليمات (Instruction)	الوصف (Description)
CLRF f	Clear f
CLR W	Clear W
MOVWF f	Move W to f
BCF f,b	Bit Clear f
BSF f,b	Bit Set f
MOVLW k	Move literal to W

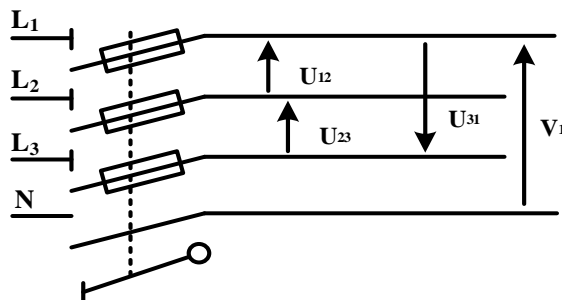التغذية الكهربائية ثلاثية الأطوار: 3x400V ;50Hz



العمل المطلوب

- س1. أكمل مخطط النشاط A0 (إنتاج عادي 1) على وثيقة الإجابة 3/1 (الصفحة 24/10).
- س2. اكتب عبارتي الأمرين المرفقين بالمرحلة 103 من متمن القيادة والتهيئة GCI.
- س3. أنشئ متمن أشغولة قلب ممحاة من وجهة نظر جزء التحكم ووفقا للتشغيل المنتظر.
- س4. أكمل جدول معادلات التنشيط والتخميل لمراحل أشغولة التقديم ثم أكتب معادلتى المخرجين dV^+ و dV^- على وثيقة الإجابة 3/1 (الصفحة 24/10).
- س5. حدّد دور المرحلة 33 في متمن أشغولة التقديم.
- س6. أكمل رسم المعقب الهوائي مع بيان توصيل دارة المنفذ المتصدر (dV^+ و dV^-) ودارة استطاعة الرافعة V لأشغولة التقديم على وثيقة الإجابة 3/1 (الصفحة 24/10).
- دارة التحكم في محرك البساط (الشكل 1 الصفحة 24/06)
- س7. احسب قيمة المقاومة P للحصول على إشارة ترددها $f=10\text{ Hz}$ في مخرج دارة الساعة.
- س8. أوجد المعادلة المختزلة للمخرج Qr للدارة المنطقية التوافقية بدلالة Q_2, Q_1, Q_0 مستعينا بالجدول 1 في الملحق (الصفحة 24/07).
- س9. أكمل رسم المخطط المنطقي للعداد والدارة المنطقية لـ Qr على وثيقة الإجابة 3/2 (الصفحة 24/11) مستعينا بالجدول 1 في الملحق (الصفحة 24/07).
- دارة الكشف عن ممحاة (الشكل 2، الصفحة 24/06)
- س10. أكمل جدول تعيين البنى (الهيكل) المادية التي تُجسّد كل وظيفة من الوظائف: (الترشيح - التثبيت (التنظيم) - التقويم أحادي النوبة - تضخيم التوتر - المقارنة) على وثيقة الإجابة 3/2 (الصفحة 24/11).
- س11. احسب قيمة التوتر V^+ و أكمل الجدول الملخص لتشغيل دارة الكشف على وثيقة الإجابة 3/2 (الصفحة 24/11) علما أن مرجع ثنائي زينر: BZX84B4V7.
- دارة التأجيل بالميكرومراقب (الشكل 3، الصفحة 24/06)
- س12. حدّد دور الثنائية D_4 .
- س13. أكمل كتابة محتوى السجل TRISA واكتب قيمته في النظام السداسي عشر على وثيقة الإجابة 3/2 (الصفحة 24/11) علما أن المرافئ غير المستعملة مبرمجة كمدخل.

س14. أكمل كتابة برنامج تهيئة المرافق على وثيقة الإجابة 3/3 (الصفحة 24/12) مستعينا بالجدول 3 (الصفحة 24/07).

• وظيفة تحويل الطاقة:

محوّل تغذية الموزعات ذو المرجع 44214 الجدول 1 في الملحق (الصفحة 24/07).

س15. أكمل رسم دائرة القياس مع تحديد رموز الأجهزة المستعملة لتجربة المحول في الفراغ على وثيقة الإجابة 3/3 (الصفحة 24/12).

س16. استخرج من الجدول 2 في الملحق (الصفحة 24/07) قيمة الاستطاعة التي يشير إليها الواط متر. ماذا تمثل هذه الاستطاعة؟

س17. احسب المقاومة المرجعة للثانوي R_s للمحول علما أن $I_{2cc}=I_{2N}$.

س18. احسب المردود η للمحول من أجل موزعات لها معامل استطاعة $\cos\phi=0,6$.

• التغذية الكهربائية ثلاثية الأطوار: 50Hz; 3x400V

س19. أكمل رسم تمثيل فريزل للتوترات البسيطة والتوترات المركبة على وثيقة الإجابة 3/3 (الصفحة 24/12) وفق السلم.

تُوفّر شبكة التغذية ثلاثية الأطوار للمنشأة، التي يعتبر النظام جزء منها، استطاعة فعالة $P=20kW$ في كامل الحمولة.


س20. احسب الاستطاعة الرديّة (الارتكاسية) Q للمنشأة علما أن معامل استطاعتها $\cos\alpha_1=0,76$ واستنتج الاستطاعة الظاهرية S .

تُعطى:

$$\cos\alpha_1=0,76 \quad ; \quad \tan\alpha_1=0,85$$

وثيقة الإجابة 3/1 (تعاد مع أوراق الإجابة)

ج1. مخطط النشاط A0 (إنتاج عادي 1).

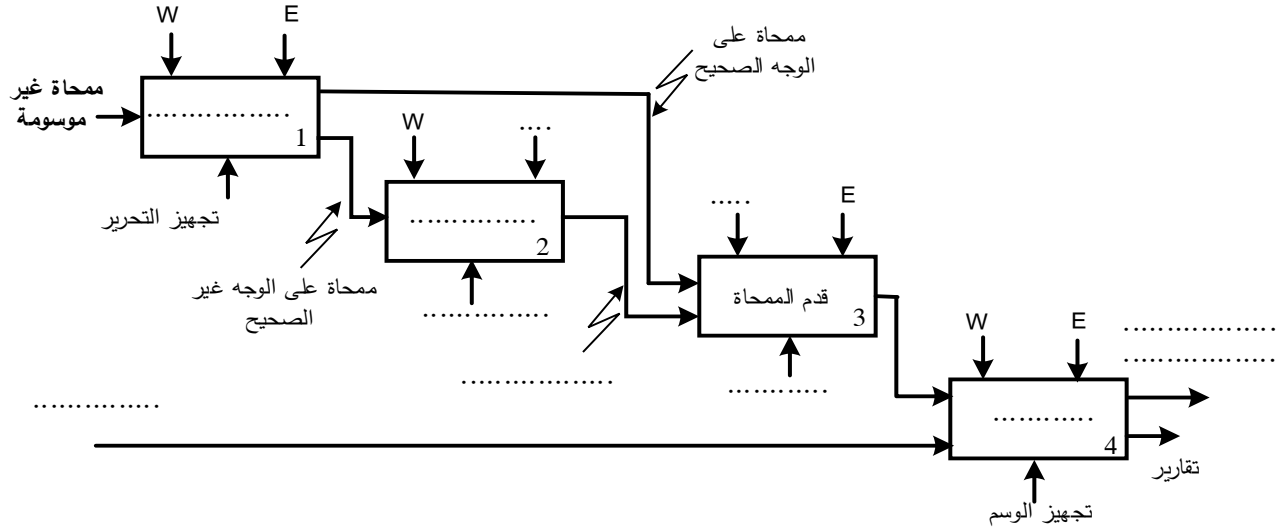

ج4. جدول معادلات التنشيط والتحميل لمراحل أشغولة التقديم


المرحلة	التنشيط	التحميل
30		
31		
32		
33		

معادلتا المخرجين:

$$dV^+ = \dots\dots\dots$$


$$dV^- = \dots\dots\dots$$

ج6. المعقب الهوائي لأشغولة التقديم

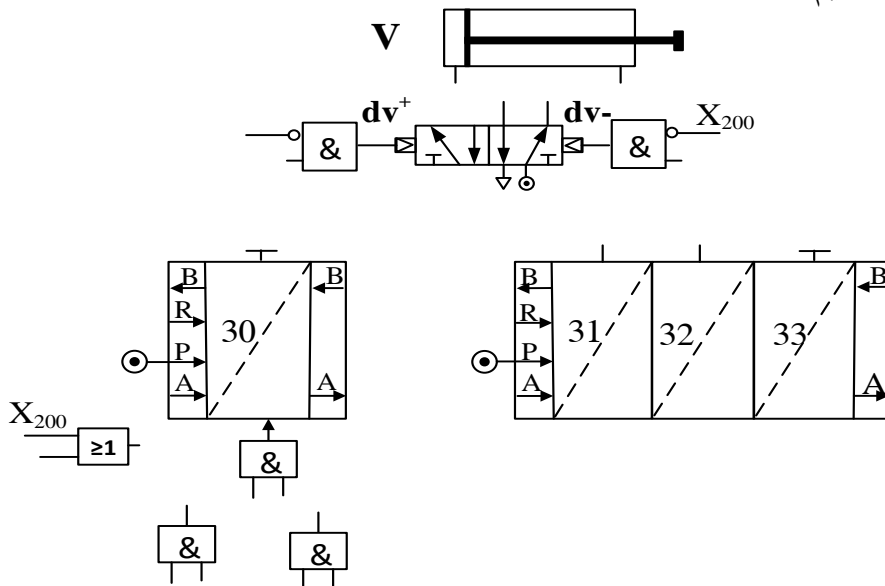

وثيقة الإجابة 3/2 (تعاد مع أوراق الإجابة)

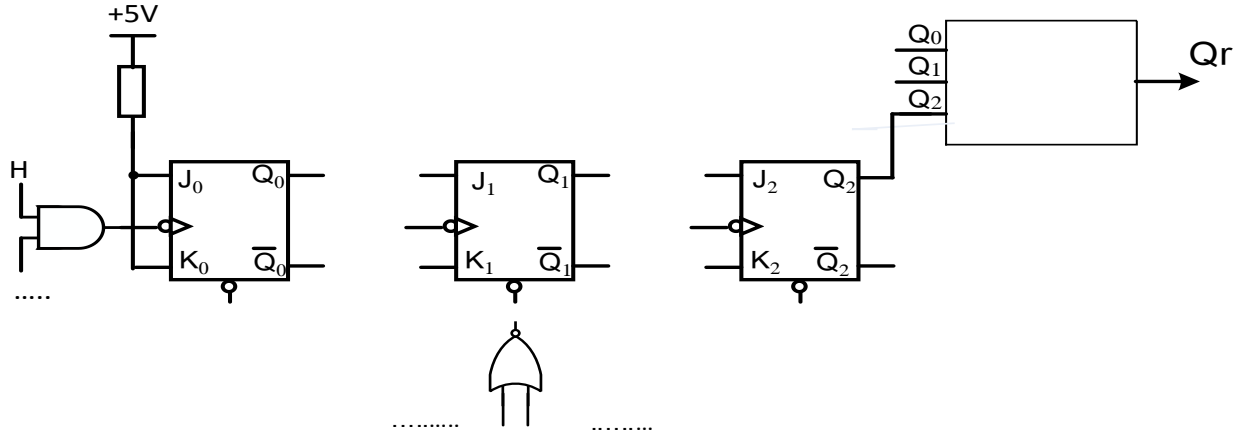ج09. المخطط المنطقي للعداد ودارة المخرج Qr



ج10. جدول عناصر البنى المادية لدارة الكشف

المقارنة	التضخيم	التقويم	التثبيت (التنظيم)	الترشيح	الوظيفة
			Dz, R4		عناصر البنى المادية

ج11. جدول تشغيل دارة الكشف:

V ₄ (V)	V ⁺ (V)	V ₃ (V)	V ₂	
			6V < V ₂ < 6,3V	غياب ممحاة
			0V	وجود ممحاة

ج13. محتوى السجل TRISA

bit4				bit0			
—	—	—


قيمة محتوى السجل في النظام السداسي عشر

وثيقة الإجابة 3/3 (تعاد مع أوراق الإجابة)

ج14. كتابة تعاليق وتعليمات برنامج تهيئة المرافق

CLRF	PORTA	;
.....	; وضع RP0 في الحالة 1 (الانتقال الى البنك 1)
.....	; كتابة القيمة 1D في سجل العمل W
MOVWF	TRISA	;
BCF	STATUS,5	;

ج15. دائرة القياس للمحول في حالة فراغ

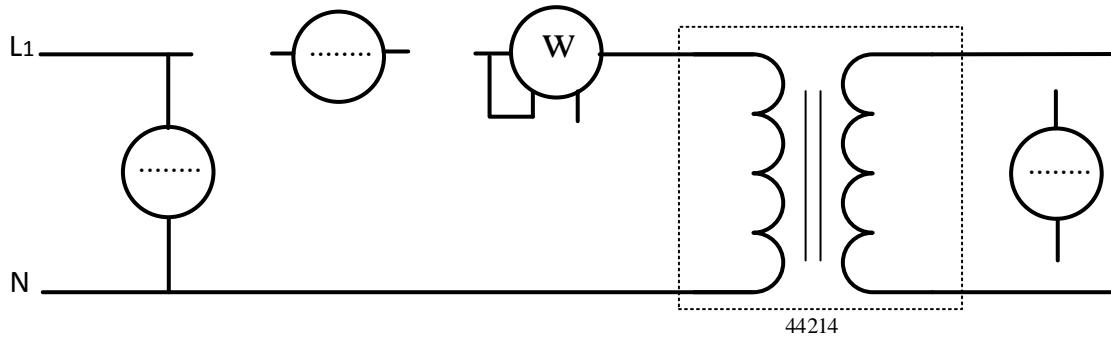


ج19. تمثيل فريزل للتوترات المركبة والبسيطة

u_{12} , u_{23} , u_{31}

و

v_1 , v_2 , v_3

السلم: 1cm لكل 80V

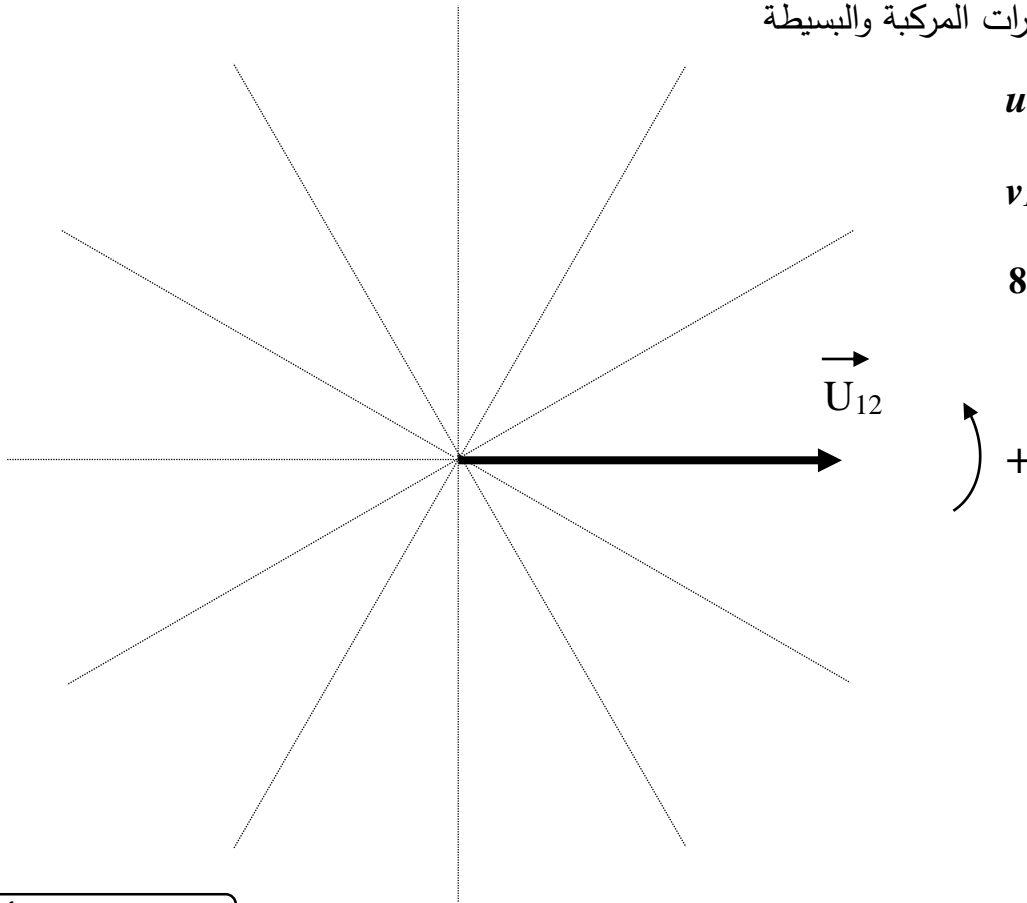

انتهى الموضوع الأول

الموضوع الثاني**نظام آلي لتحضير عجينة لصناعة الورق**

يحتوي هذا الموضوع على 12 صفحة:

- العرض: من الصفحة 24/13 الى الصفحة 24/19.
- العمل المطلوب: من الصفحة 24/20 الى الصفحة 24/21.
- الصفحة 24/22: فارغة.
- وثائق الإجابة: من الصفحة 24/23 الى الصفحة 24/24.

دفتري الشروط:

1. **هدف التآلية:** يهدف النظام إلى تحضير عجينة تُستعمل في صناعة الورق بكمية كبيرة وفي وقت قصير.

2. وصف التشغيل:

- **المواد الأولية:** نشاء (Amidon) - ماء - بخار ساخن
- **الطريقة :**

تُنقل مادة النشاء (Amidon) من الخزان 1 الى وعاء التدويب بواسطة لولب أرخميدس يديره المحرك M_1 (1000 لتر من الماء لكل 75 كغ من النشاء) بعد عملية التدويب يُفرغ الخليط في وعاء للطبخ بالبخار الساخن عند درجة حرارة 100°C . يحوّل الخليط الساخن (على شكل صلصة) بواسطة مضخة الى الخزان 2 المزود بأداة تحريك الصلصة يديرها المحرك M_4 (للحفاظ على لزوجتها) ليتم تزويد آلات صناعة الورق.

ملاحظة: ملء وعاء الطبخ بالخليط الأولي يتطلب تكرار عملية الكيل والتدويب 6 دورات.


توضيحات حول عملية تزويد آلات صناعة الورق: تتم عملية التزويد بفتح الكهروصمام Ev_6 لمدة 60s مع استمرار دوران المحرك M_4 .

3. الاستغلال: يتطلب تشغيل النظام عاملين:

- عامل مختص للقيادة والصيانة الدورية.
- عامل غير مختص لملء الخزان 1 بمادة النشاء.
- 4. **الامن:** حسب القوانين المعمول بها في المجال الأمن الصناعي.

5. المناولة الوظيفية:

1.5 الوظيفة الشاملة: النشاط البياني A-0

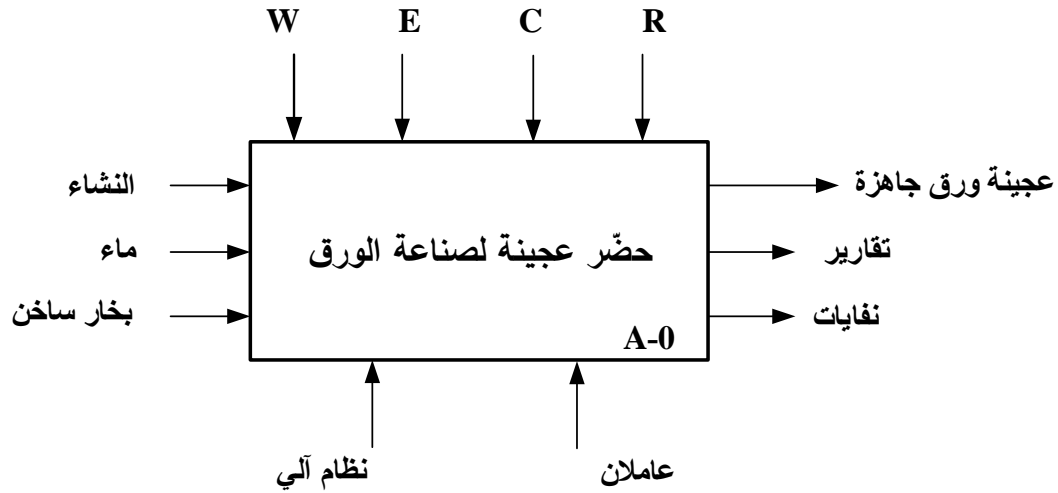

W: طاقة كهربائية + طاقة هوائية.

E: تعليمات الاستغلال.

R: الضبط (أزمة التأجيل).


C: الاعدادات.

2.5 التحليل التنازلي

تمّ تجزئة النظام إلى الأشغولات الرئيسية التالية:

- أشغولة الكيل والتدوير
- أشغولة تحويل الخليط الى وعاء الطبخ
- أشغولة طبخ الخليط
- أشغولة تفريغ الخليط النهائي
- أشغولة التزويد (تزويد آلات صناعة الورق)

6. المناولة الهيكلية:

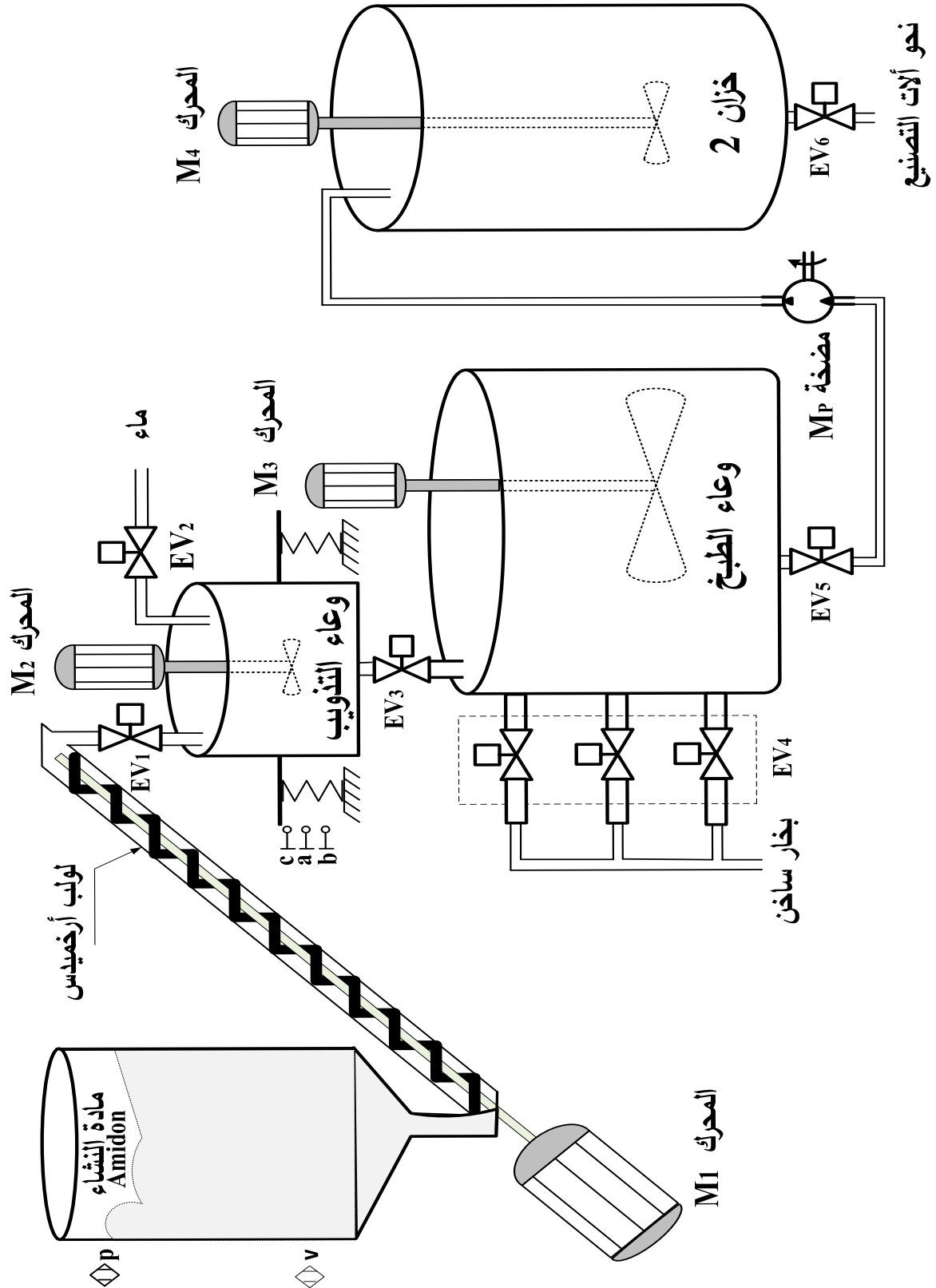

7. الاختيارات التكنولوجية:

الأشغولة	المنفذات	المنفذات المتصدرة	الملتقطات
الكيل والتذويب	EV_1 : كهروصمام $\sim 220V$ EV_2 : كهروصمام $\sim 220V$ M_1 : محرك لاتزامني ~ 3 M_2 : محرك لاتزامني ~ 3	KEV_1 : ملامس الكهروصمام $\sim 24V$ KEV_2 : ملامس الكهروصمام $\sim 24V$ KM_1 : ملامس كهرومغناطيسي $\sim 24V$ KM_2 : ملامس كهرومغناطيسي $\sim 24V$ T_1 : مؤجلة	a, b : ملتقطات وضعية للكشف على كمية الماء والنشاء t_1 : زمن المزج v, p : ملتقطات للكشف على المستويين السفلي والعلوي للخران 1
التحويل	EV_3 : كهروصمام $\sim 220V$	KEV_3 : ملامس الكهروصمام $\sim 24V$	c : ملتقط وضعية للكشف على وعاء فارغ
طبخ الخليط	EV_4 : كهروصمام $\sim 220V$ M_3 : محرك لاتزامني ~ 3	KEV_4 : ملامس الكهروصمام $\sim 24V$ KM_3 : ملامس كهرومغناطيسي $\sim 24V$ T_2 : مؤجلة	t_2 : زمن الطبخ 300s
تفريغ الخليط النهائي	EV_5 : كهروصمام $\sim 220V$ M_4 : محرك لاتزامني ~ 3 M_P : محرك المضخة ~ 3	KEV_5 : ملامس الكهروصمام $\sim 24V$ KM_4 : ملامس كهرومغناطيسي $\sim 24V$ KM_P : ملامس كهرومغناطيسي $\sim 24V$ T_3 : مؤجلة	t_3 : زمن تفريغ الخليط النهائي
التزويد	EV_6 : كهروصمام $\sim 220V$ M_4 : محرك لاتزامني ~ 3	KEV_6 : ملامس الكهروصمام $\sim 24V$ KM_4 : ملامس كهرومغناطيسي $\sim 24V$ T_4 : مؤجلة	t_4 : زمن تفريغ الخزان 2 60s

عناصر الأمن و القيادة

AU: زر التوقف الاستعجالي

$RT_1, RT_2, RT_3, RT_4, RT_P$: تماسات المرحلات الحرارية لحماية المحركات

Réa : زر إعادة التسليح


man: تشغيل التحقق بدون ترتيب، Auto: تشغيل آلي ، Ar /Ma : مبدلة التشغيل والتوقف

Init : زر التهيئة.



8. المناولة الزمنية

متن تنسيق الأشغولات GPN


متن الأمن GS

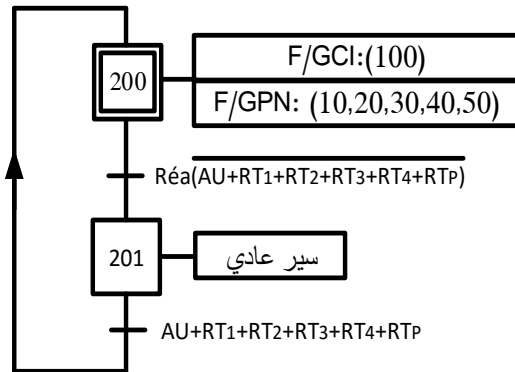

متن القيادة والتهيئة GCI

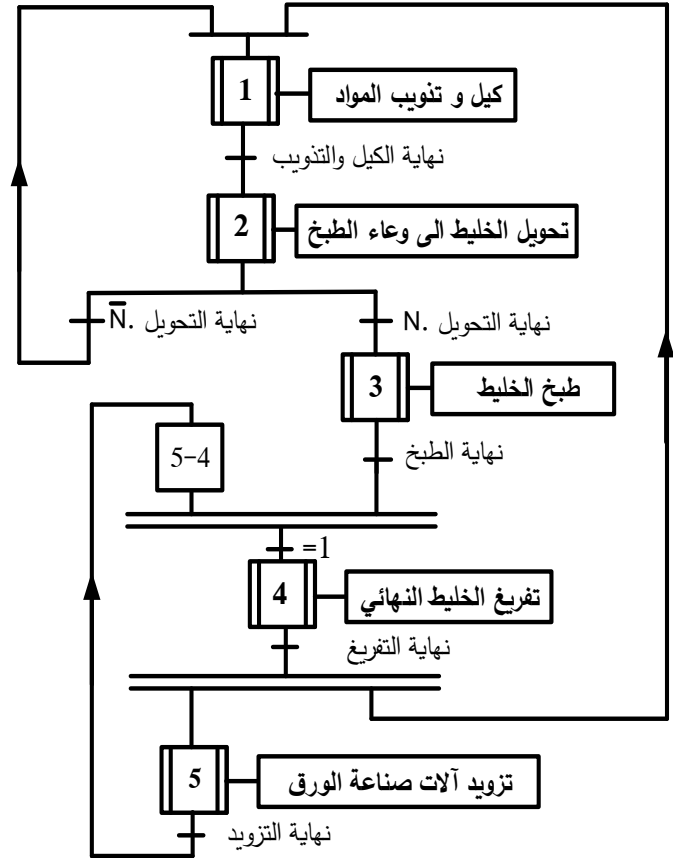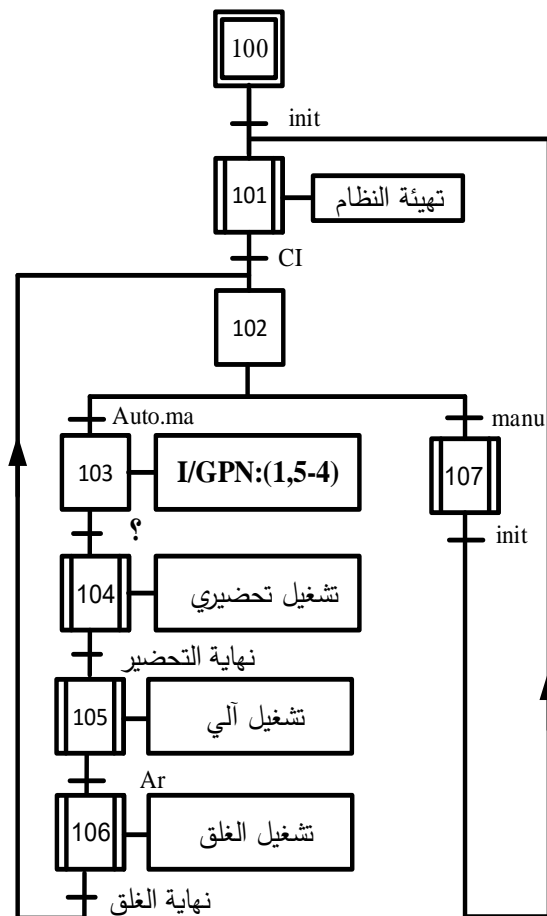


متن أشغولة طبخ الخليط

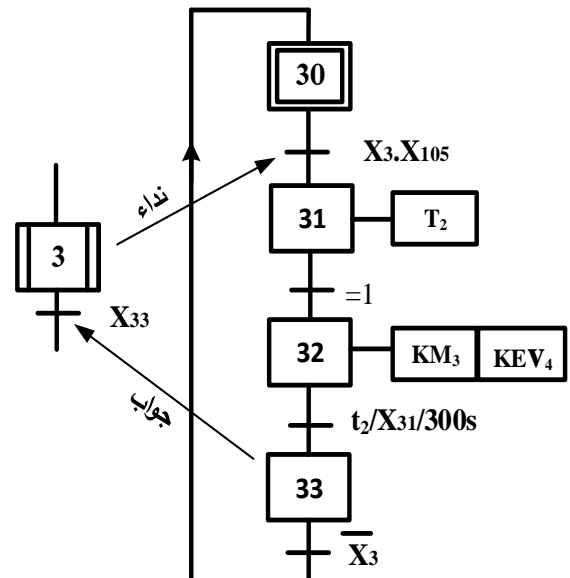


9. الإنجازات التكنولوجية:


• دائرة التأجيل (شكل 1)

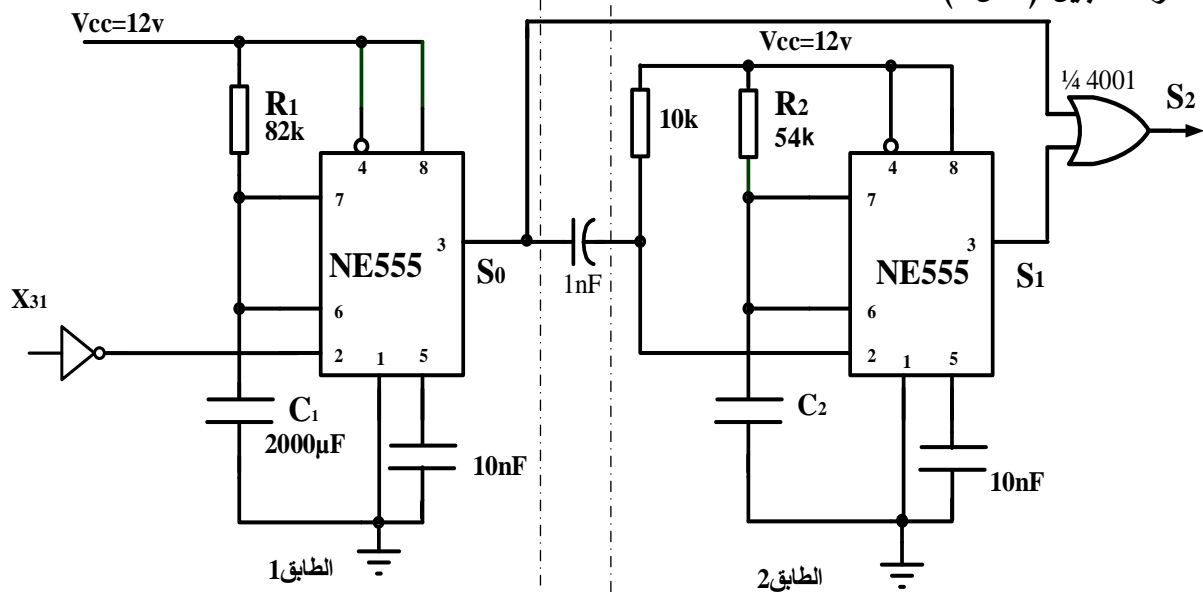


• دائرة العداد التنازلي (شكل 3)

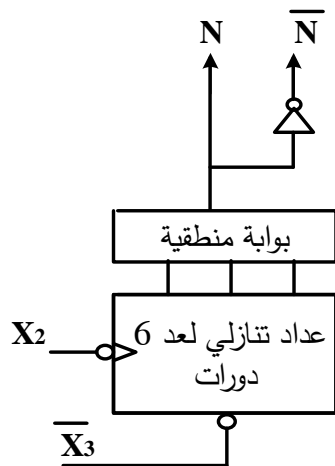

• دائرة مراقبة درجة حرارة البخار (شكل 2)

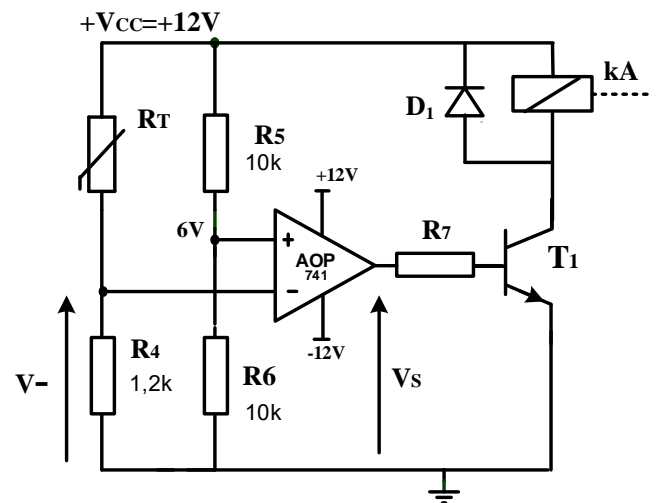


• دائرة التغذية المستقرة +12V (شكل 4)

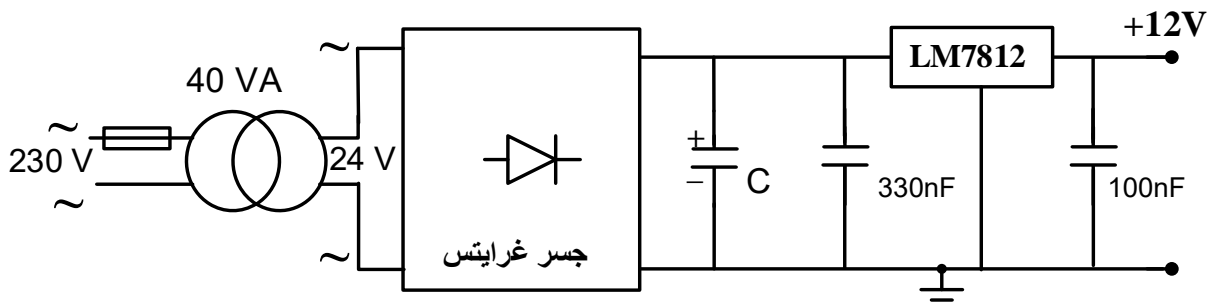

10. الملحق:


الوثيقة 1: الدارة المندمجة NE555

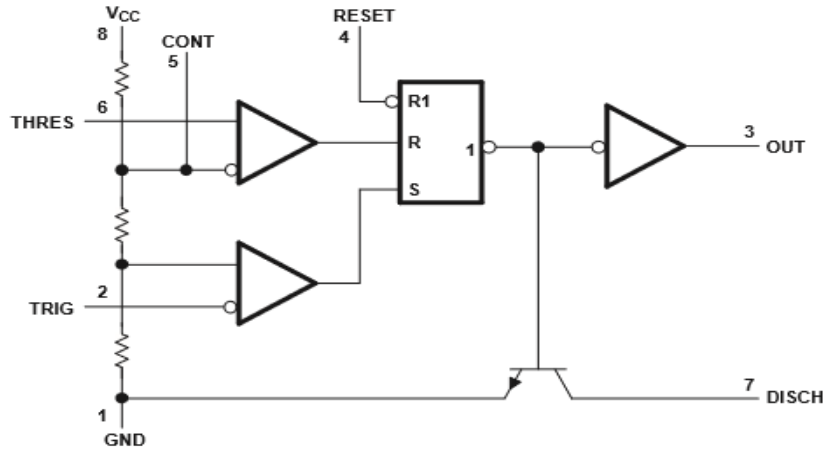

الوثيقة 3: جدول الاستطاعات لبطاريات المكثفات

الوثيقة 2: الخاصية المميزة للمقاومة الحرارية CTN.

الاستطاعة	المرجع
puissance (kvar)	réf.
type standard, 400 V - IP 00	
5	52417
7,5	52418
10	52419
12,5	52420
15	52421
puissance (kvar)	réf.
utile de dimensionnement	
400 V 470 V	
type H - IP 00	
5,5 8	52425
7,5 10	52426
10 14,5	52427
11,5 16	52428

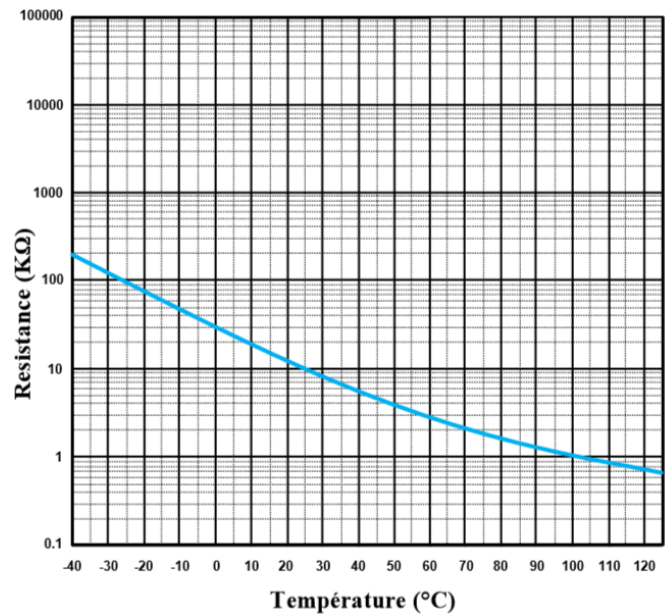

قيم المقاومة RT بدلالة درجة الحرارة

T(°C)	90	100	110
RT(kΩ)	1,35	1,00	0,85

العمل المطلوب

- س1. أكمل مخطط النشاط البياني A0 على وثيقة الإجابة 2/1 (الصفحة 24/23).
- س2. فسر الأمرين المرفقين بالمرحلة 200 في متمعن الأمن.
- س3. اكتب عبارة الإستقبالية (القابلية) المرفقة بالانتقال بين المرحلتين 103 و 104 في المتمعن GCI.
- س4. أنشئ متمعن أشغولة التزويد (الأشغولة 5) من وجهة نظر جزء التحكم ووفقا للتشغيل المنتظر.
- س5. أكمل جدول معادلات التنشيط والتخميل لمراحل أشغولة طبخ الخليط.
- س6. أكمل رسم دائرة المعقب الكهربائي ودائرة المنفذات المتصدرة KM₃ و KEV₄ للأشغولة 3 على وثيقة الإجابة 2/1 (الصفحة 24/23).

• دائرة العداد التنازلي: الشكل 3 (الصفحة 24/18)

- س7. أكمل رسم دائرة العداد اللاتزامني التنازلي على وثيقة الإجابة 2/2 (الصفحة 24/24).

• دائرة التأجيل: الشكل 1 الصفحة 24/18

- س8. اكتب معادلة S₂ بدلالة S₀ و S₁ و استنتج العلاقة بين t₀ ، t₁ ، t₂ التي تمثل أزمنة التأجيل في المخارج S₀ ، S₁ ، S₂ على الترتيب
- س9. احسب زمن التأجيل t₀ في المخرج S₀ للطابق 1.
- س10. احسب سعة المكثفة C₂ للطابق 2.

• دائرة مراقبة درجة حرارة البخار: الشكل 2 (الصفحة 24/18)

- س11. حدّد نوع المقاومة RT واكتب عبارة التوتر V⁻ بدلالة R_T ، R₄ و V_{CC} ثم أحسب قيمتيه في الدرجتين 90°C و 110°C مستعينا بالوثيقة 2 في الملحق (الصفحة 24/19).
- س12. أكمل جدول تشغيل الدارة على وثيقة الإجابة 2/2 (الصفحة 24/24).

• دائرة التغذية المستقرة (15W ; +12V) الشكل 4 (الصفحة 24/18)

- س13. احسب I_{2N} شدة التيار الاسمي في ثانوي المحول.
- س14. أكمل جدول تعيين البنى (الهياكل) المادية التي تُجسّد كل وظيفة من الوظائف:
- تشبيت التوتر - تخفيض التوتر - ترشيح - تقويم ثنائي النوبة على وثيقة الإجابة 2/2 (الصفحة 24/24).
- س15. أكمل رسم دائرة جسر غرايتس والمخطط الزمني للتوترين على وثيقة الإجابة 2/2 (الصفحة 24/24).
- س16. احسب القيمة المتوسطة V_{3moy} للتوتر V₃ بعد التقويم (نعتبر ثنائيات الجسر مثالية).

• تغذية كهربائية ثلاثية الأطوار : 50 Hz ; 3x400V

للمنشة الكهربائية ($\cos\phi=0,83$; $S=75 \text{ kVA}$)

س17. احسب I شدة التيار في الخط للمنشة.

س18. احسب الاستطاعة الفعالة P والاستطاعة الرديّة (الإرتكاسية) Q للمنشة.


أضفنا للمنشة بطارية مكثفات ذات المرجع 52421 (الوثيقة رقم 3 الصفحة 24/19).

س19. حدّد دور بطارية المكثفات واستخرج من الوثيقة قيمة الاستطاعة الرديّة Q_c التي تمنحها المكثفات.

س20. احسب الاستطاعة الظاهرية الجديدة S' و استنتج معامل الاستطاعة الجديد $\cos\phi'$ للمنشة


علما أن:

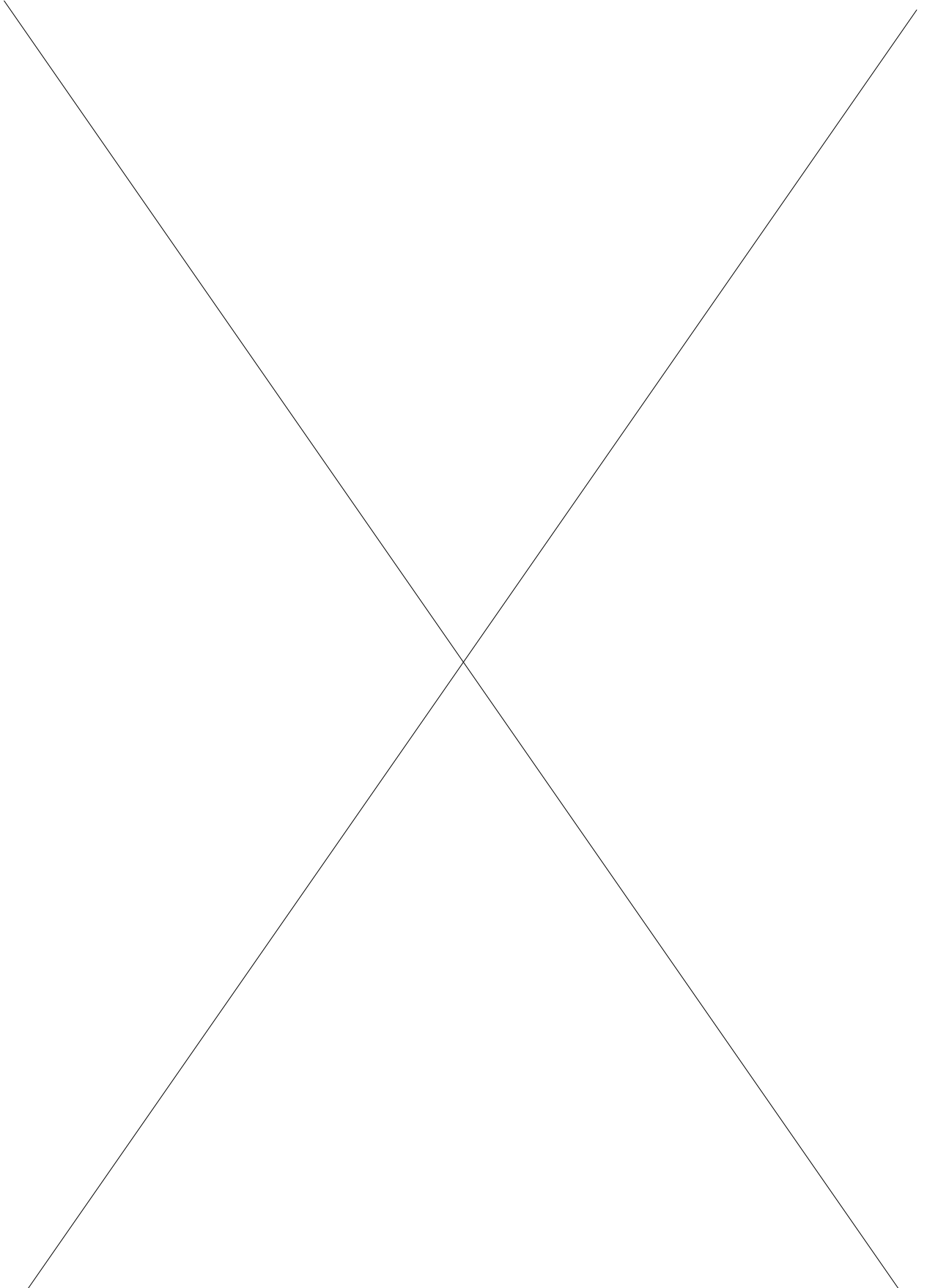$Q'=Q-Q_c$ ، $P'=P$ حيث Q' و P' استطاعتا المنشة بعد إضافة بطارية المكثفات.



وثيقة الإجابة 2/1 (تعاد مع أوراق الإجابة)


ج1. مخطط النشاط البياني A0

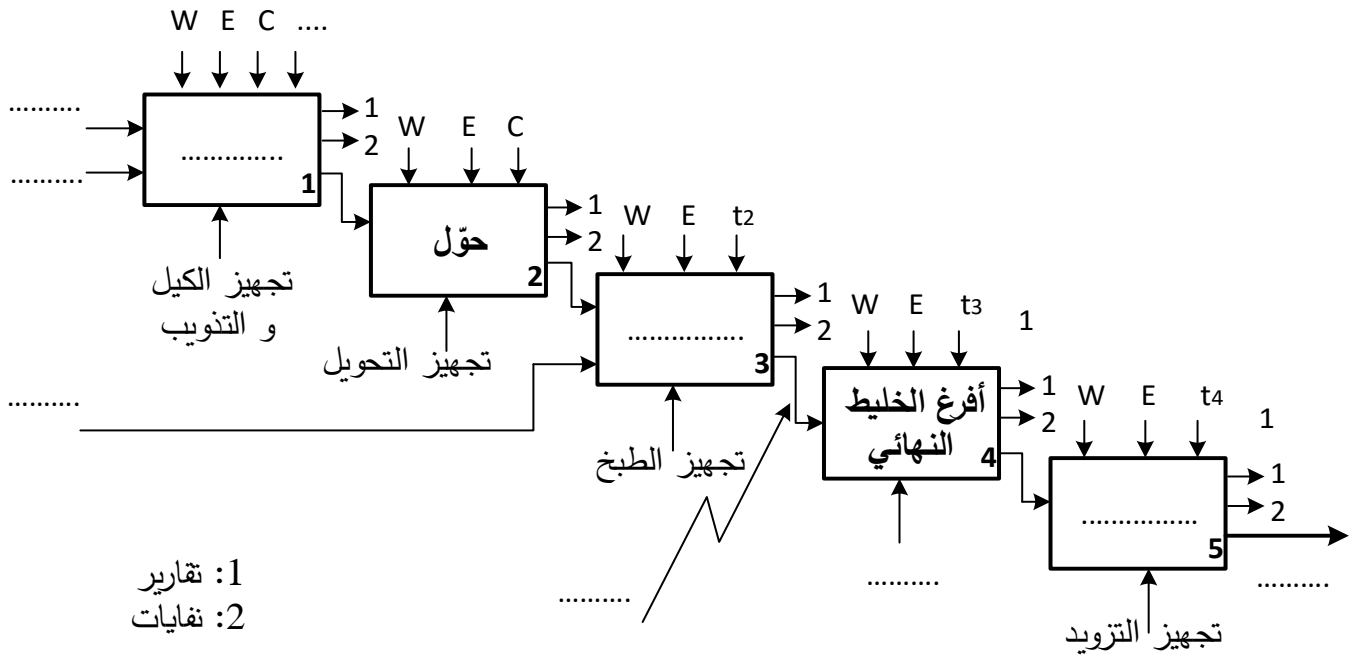


ج5. جدول معادلات التنشيط والتحميل لمراحل أشغولة طبخ الخليط

المرحلة	التنشيط	التحميل
30		
31		
32		
33		

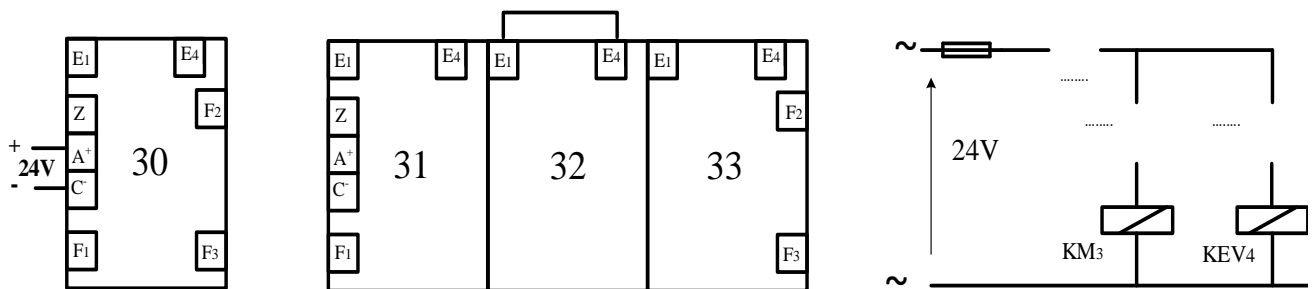ج6. رسم دائرة المعقب الكهربائي ودائرة المنفذات المتصدرة KEV4 و KM3 للأشغولة 3



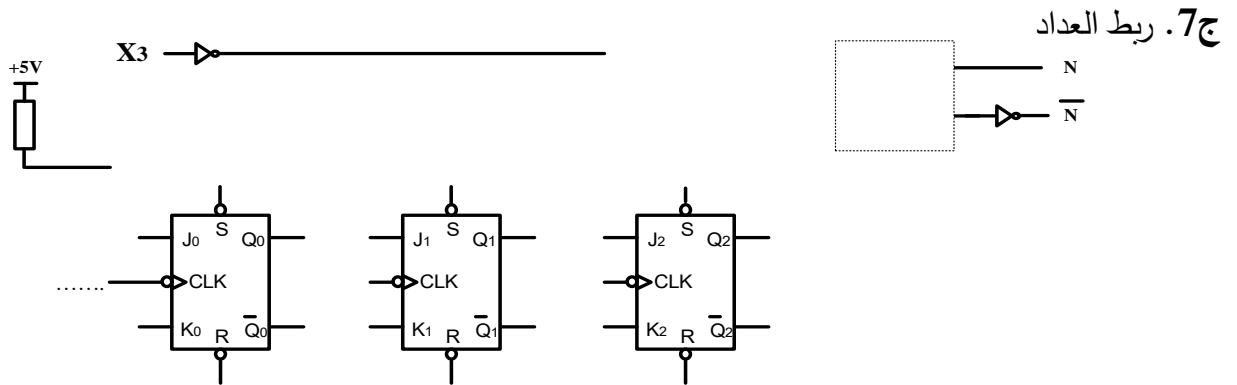وثيقة الإجابة 2/2 (تعداد مع أوراق الإجابة)




ج12. جدول تشغيل دارة مراقبة درجة الحرارة

درجة الحرارة	V^+	V^-	قيمة التوتر V_s	حالة المقفل T_1	الوشية kA مغذاة / غير مغذاة
$90^\circ C$	6V				
$110^\circ C$	6V				

ج14. جدول عناصر البنى المادية لدارة التغذية


الوظيفة	تثبيت التوتر	تخفيض التوتر	ترشيح	تقويم ثنائي النوبة
عناصر البنى المادية				

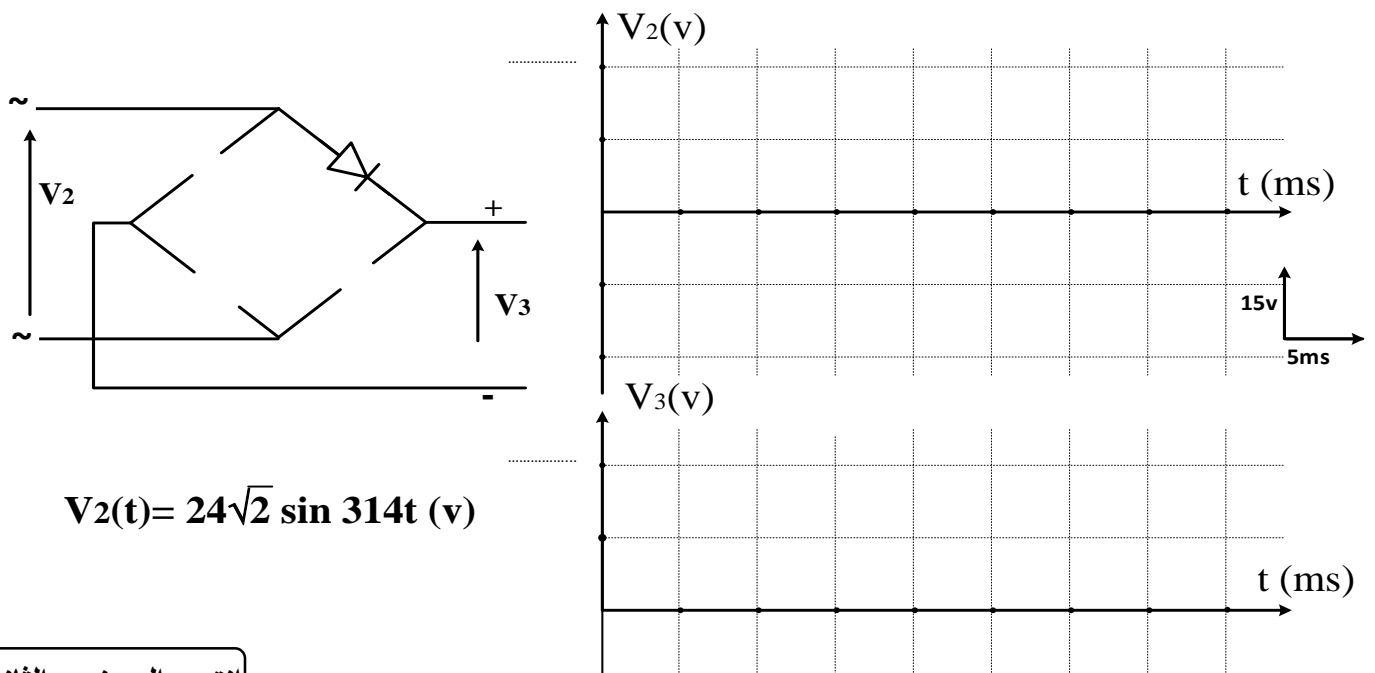ج15. رسم دارة جسر غرايتس والمخطط الزمني للتوترين



انتهى الموضوع الثاني

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)
مجموعة	مجزأة	
01,50	0,15x10	<p>ج 1. مخطط النشاط A0 (انتاج عادي 1)</p>
00,50	0,25x2	<p>ج 2. كتابة الأمرين:</p> <p>I /GPN1 : (1,4) و I /GPN2 : (5)</p>
01,00	<p>استقباليات</p> <p>0,10x6</p> <p>الافعال</p> <p>0,10x2</p> <p>نداء+ جواب</p> <p>0,10x2</p>	<p>ج 3. متمن أشغولة القلب.</p>
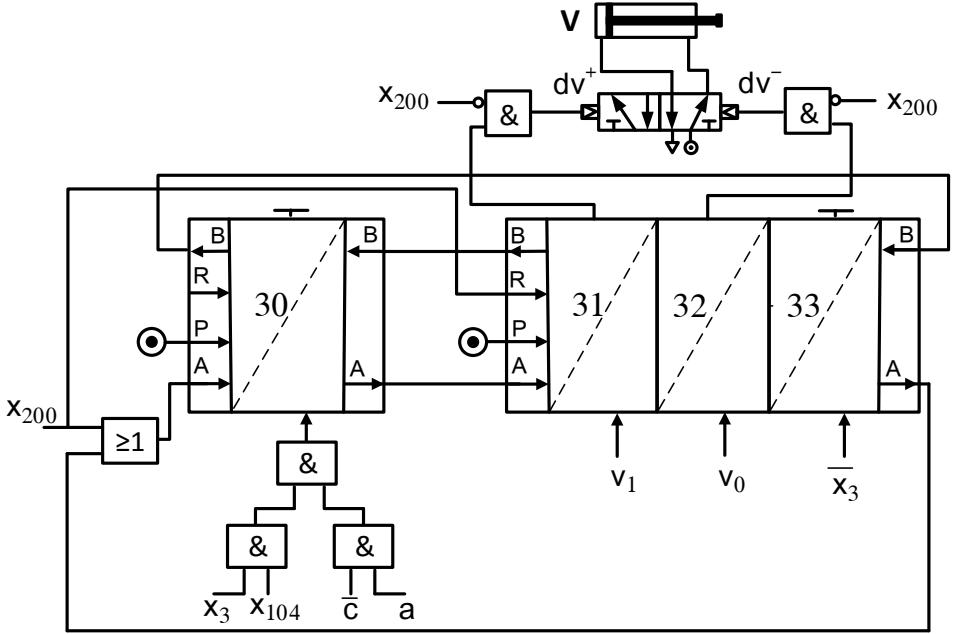
<p>01,50</p>	<p>0,125x8</p> <p>0,25x2</p>	<p>ج4. جدول معادلات التشغيل و التخميل لأشغولة التقديم:</p> <table border="1" data-bbox="592 304 1493 533"> <thead> <tr> <th>المرحلة</th><th>معادلات التنشيط</th><th>معادلات التخميل</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30</td><td>$X_{33}.\bar{X}_3 + X_{200}$</td><td>$X_{31}$</td></tr> <tr> <td>31</td><td>$X_{30}.X_3.X_{104}.\bar{c}.a$</td><td>$X_{32}+X_{200}$</td></tr> <tr> <td>32</td><td>$X_{31}.v_1$</td><td>$X_{33}+X_{200}$</td></tr> <tr> <td>33</td><td>$X_{32}.v_0$</td><td>$X_{30}+X_{200}$</td></tr> </tbody> </table> <p>معادلات المخارج:</p> $dV^+ = X_{31}.\bar{X}_{200} \quad dV^- = X_{32}.\bar{X}_{200}$ <p>تقبل الإجابة التالية:</p> $dV^+ = X_{31} \quad dV^- = X_{32}$	المرحلة	معادلات التنشيط	معادلات التخميل	30	$X_{33}.\bar{X}_3 + X_{200}$	X_{31}	31	$X_{30}.X_3.X_{104}.\bar{c}.a$	$X_{32}+X_{200}$	32	$X_{31}.v_1$	$X_{33}+X_{200}$	33	$X_{32}.v_0$	$X_{30}+X_{200}$
المرحلة	معادلات التنشيط	معادلات التخميل															
30	$X_{33}.\bar{X}_3 + X_{200}$	X_{31}															
31	$X_{30}.X_3.X_{104}.\bar{c}.a$	$X_{32}+X_{200}$															
32	$X_{31}.v_1$	$X_{33}+X_{200}$															
33	$X_{32}.v_0$	$X_{30}+X_{200}$															
<p>00,25</p>	<p>0,25</p>	<p>ج5. دور المرحلة 33 هو تحقيق التزامن بين متمن الأشغولة 3 ومتمن تنسيق الأشغولات تقبل كل إجابة لها نفس معنى "التزامن" بين المتامن في نفس مستوى التدرج</p>															
<p>02,00</p>	<p>استقباليات</p> <p>0,10x7</p> <p>تنشيط و تخميل + تغذية X_{200}</p> <p>0,10x9</p> <p>دارة المنفذات المتصدرة + دارة الاستطاعة</p> <p>0,10x4</p>	<p>ج6. المعقب الهوائي لأشغولة التقديم:</p> 															
<p>00,75</p>	<p>0,25</p> <p>0,25</p> <p>0,25</p>	<p>ج7. حساب قيمة P:</p> $t = (R_1 + 2(P + R_2))C.\ln 2 ; \quad t = \frac{1}{f} \Rightarrow f = \frac{1}{0,7(R_1 + 2(P + R_2))C}$ $f = \frac{1}{0,7(R_1 + 2(P + R_2))C}$ $P = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{0,7.f.C} - R_1 - 2R_2 \right) = 2,85 \text{ k}\Omega$															

ج8. المعادلة المختزلة للمخرج Q_r :

0,25

$Q_2 \backslash \begin{matrix} Q_1 & Q_0 \end{matrix}$	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	0	1	1	1

00,50

0,25

$$Q_r = Q_0 \cdot Q_2 + Q_1 \cdot Q_2$$

$$Q_r = Q_2(Q_0 + Q_1) \text{ أو } Q_r = Q_2(Q_0 + Q_1)$$

تقبل الإجابة في حالة اعتماد الطريقة الجبرية في الاختزال.

ج9. المخطط المنطقي للعداد:

مداخل الساعة

0,125


مداخل JK
0,125x2

مداخل اليوإيات

0,125x3

RAZ
0,125x2

01,00

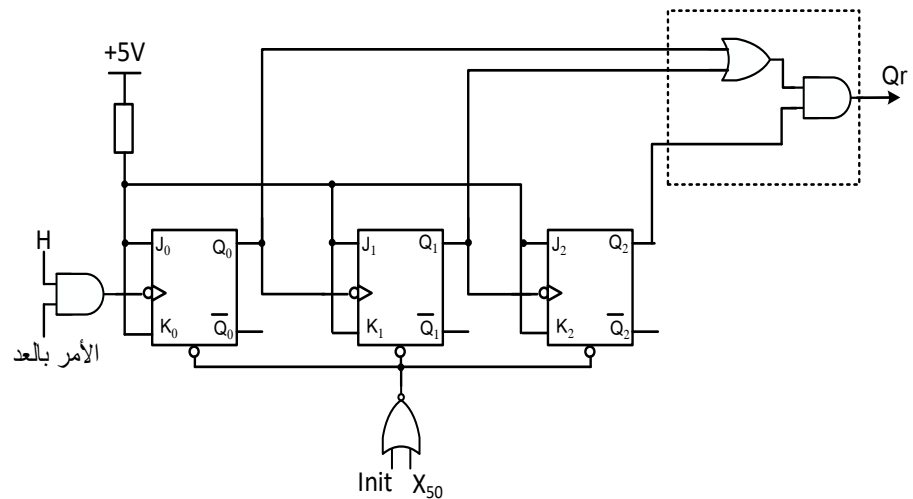

ج10. البنى المادية التي تجسد الوظائف:


0,25x4

01,00

المقارنة	التضخيم	التقويم	التثبيت (التنظيم)	الترشيح	الوظيفة
R_9 و AO_2 R_8 و	R_4 و AO_1 R_5 و	D_2 و R_6	D_z , R_7	C_2	عناصر البنى المادية



تقبل الإجابة في حالة الإشارة إلى العناصر الأساسية بالتسمية بدلاً من الرموز

01,75	0,50	ج11. حساب قيمة V^+ : $V^+ = \frac{R_8 \times V_{CC}}{R_8 + R_9}$ $V^+ = \frac{10 \times 12}{10 + 47} = \frac{120}{57} = 2,1 V$ جدول تشغيل دائرة الكشف:													
	0,50														
	0,125x6														
	<table><tr><td>V_4</td><td>V^+</td><td>V_3</td><td>V_2</td><td></td></tr><tr><td>0V</td><td>2,1V</td><td>4,7V</td><td>$6V < V_2 < 6,3V$</td><td>غياب الممحة</td></tr><tr><td>12V</td><td>2,1V</td><td>0V</td><td>0V</td><td>حضور الممحة</td></tr></table>		V_4	V^+	V_3	V_2		0V	2,1V	4,7V	$6V < V_2 < 6,3V$	غياب الممحة	12V	2,1V	0V
V_4	V^+	V_3	V_2												
0V	2,1V	4,7V	$6V < V_2 < 6,3V$	غياب الممحة											
12V	2,1V	0V	0V	حضور الممحة											
00,50	0,50	ج12. دور الثنائية D_4 : حماية المقفل T_3 تمنح نصف العلامة في حالة اقتصار الإجابة على كلمة "حماية" فقط.													
00,75	0,10x5	ج13. محتوى السّجل TRISA <table><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr></table> القيمة في النظام السداسي عشر: $(1D)_{16}$ أو $H'1D'$ أو $\emptyset \times 1D$	—	—	—	1	1	1	0	1					
	—		—	—	1	1	1	0	1						
0,25															
01,00	0,20x5	ج14. كتابة التّعليق والتّعليقات: مسح محتوى السّجل $PORTA$; $CLRF \quad PORTA$ الذهاب إلى البنك 1 ; $BSF \quad STATUS,5$ ضع القيمة 1D في السّجل W ; $MOVLW \quad 0X1D$ تحويل محتوى السّجل W إلى $TRISA$; $MOVWF \quad TRISA$ الذهاب إلى البنك 0 ; $BCF \quad STATUS,5$ تقبل كل صيغ التّعليق التي تؤدي إلى المعنى المطلوب													
		ج15. دائرة القياس للمحول في حالة فراغ: 													
01,00	0,125x8	ج16. قيمة الاستطاعة التي يشير إليها جهاز الواطمتر: $P_{10}=11,2W$ - تمثل الضّياع في الحديد. -													
1,00	0,50														
	0,50														

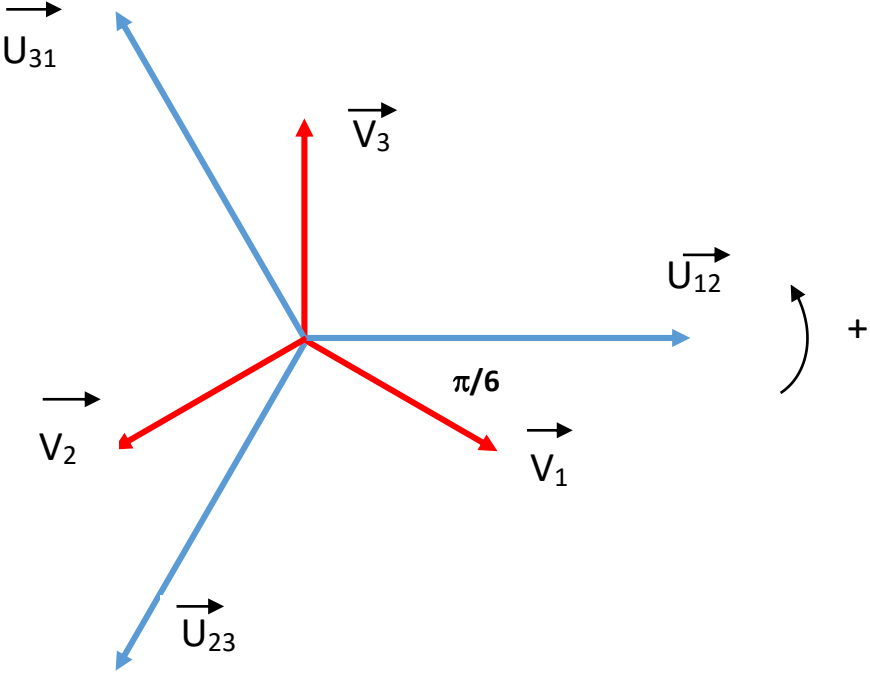01,00	0,25 0,25 0,25 0,25	<p>ج17. حساب R_S:</p> <p>من الجدول:</p> $P_j = 23,4 - 11,2 = 12,2 \text{ W}$ $P_j = P_{1CC} \quad \text{لأن} \quad I_{2CC} = I_{2N}$ $I_{2N} = \frac{S_N}{U_2} \quad I_{2N} = \frac{160}{24} = 6,67 \text{ A}$ $R_S = \frac{P_{1CC}}{I_{2CC}^2} \quad R_S = \frac{12,2}{6,67^2} = 0,27 \Omega$
01,00	0,25 0,25 0,25 0,25	<p>ج18. حساب المردود:</p> $\eta = \frac{P_2}{P_2 + P_f + P_j}$ $P_2 = S_N \cos \varphi$ $P_2 = 160 \times 0,6 = 96 \text{ W}$ $\eta = \frac{96}{96 + 11,2 + 12,2} = 0,804 \quad \eta = 80 \%$
01,00	0,20x5	<p>ج19. رسم تمثيل فريزل للتوترات</p> 

01,00		ج20. حساب الاستطاعة الرديّة:
	0,25	$Q = P \times \operatorname{tg} \alpha_1$
	0,25	$Q = 20.10^3 \times 0,85 = 17 \text{ kvar}$
	0,25 0,25	استنتاج الاستطاعة الظاهرية: $S = \sqrt{P^2 + Q^2}$ $S = \sqrt{20^2 + 17^2} = 26,25 \text{ kVA}$

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)
مجموعة	مجزأة	
01,50	0,15x10	<p>ج1 . النشاط البياني A0 .</p> <p>1: تقارير 2: نهايات</p>
00,50	0,25x2	<p>ج2. تفسير الأمرين:</p> <p>I/GCI : (100) أمر ارغام من GS إلى GCI بتنشيط المرحلة 100 و تحميل باقي المراحل</p> <p>I/GPN : (10,20,30,40,50) أمر ارغام من GS إلى GCI بتنشيط المراحل 10,20,30,40,50 و تحميل باقي المراحل</p>
00,50	00,50	<p>ج3. عبارة الإستقبالية بين المرحلتين 103 و 104 من GCI هي: X1.X5-4</p>
01,00	مرحلة + استقبالية 0,125x4 الافعال 0,125x3 نداء + جواب 0,125	<p>ج4. متمعن الأشغولة 5.</p> <p>أو</p>
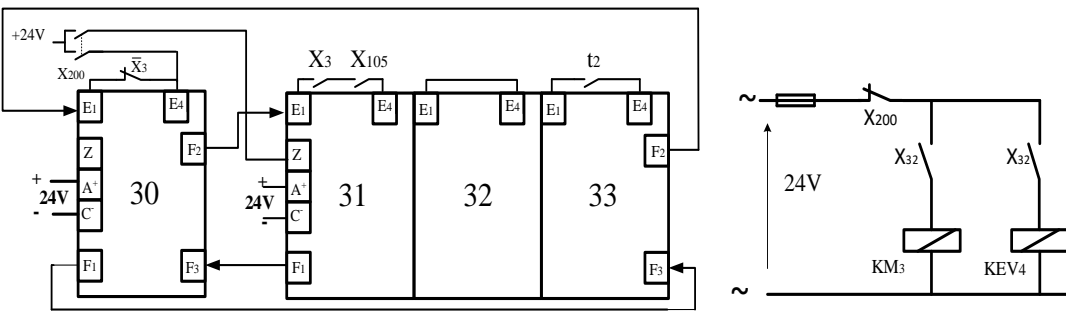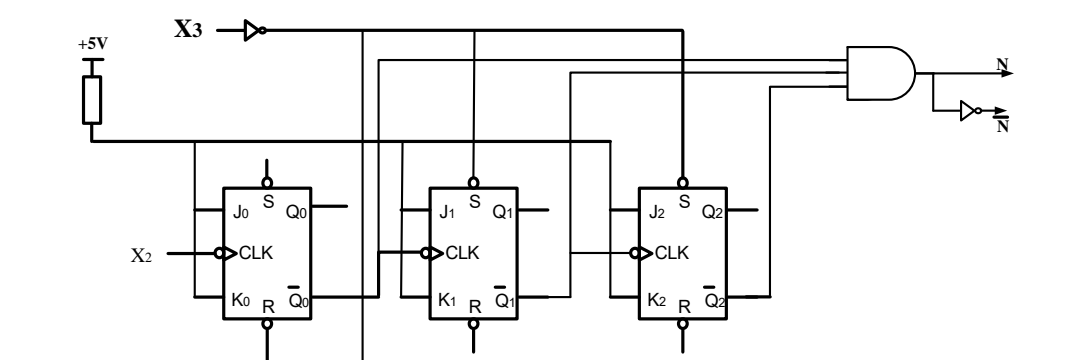
<p>01,00</p>	<p>0,125x8</p>	<p>ج5. جدول معادلات التنشيط والتخميل لمراحل أشغولة طبخ الخليط</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>المرحلة</th><th>التنشيط</th><th>التخميل</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30</td><td>$X_{33}.X_3 + X_{200}$</td><td>X_{31}</td></tr> <tr> <td>31</td><td>$X_{30}.X_3.X_{105}$</td><td>$X_{32} + X_{200}$</td></tr> <tr> <td>32</td><td>X_{31}</td><td>$X_{33} + X_{200}$</td></tr> <tr> <td>33</td><td>$X_{32}.t_2$</td><td>$X_{30} + X_{200}$</td></tr> </tbody> </table>	المرحلة	التنشيط	التخميل	30	$X_{33}.X_3 + X_{200}$	X_{31}	31	$X_{30}.X_3.X_{105}$	$X_{32} + X_{200}$	32	X_{31}	$X_{33} + X_{200}$	33	$X_{32}.t_2$	$X_{30} + X_{200}$
المرحلة	التنشيط	التخميل															
30	$X_{33}.X_3 + X_{200}$	X_{31}															
31	$X_{30}.X_3.X_{105}$	$X_{32} + X_{200}$															
32	X_{31}	$X_{33} + X_{200}$															
33	$X_{32}.t_2$	$X_{30} + X_{200}$															
<p>02,00</p>	<p>استقباليات + تنشيط و تخميل + تغذية X_{200} 0,15x10 دائرة المنفذات المتصدرة 0,50</p>	<p>ج6. رسم دائرة المعقب الكهربائي ودائرة المنفذات المتصدرة KEV_4 و KM_3 للأشغولة 3</p>  <p>أضيفت قاطعة ثانية لـ X_{200} لتفادي الاختلالات التكنولوجية و تقبل الإجابة بدونها. تقبل الإجابة في حالة الاستغناء عن القاطعة الثانية X_{32} وربط المخرجين بنفس القاطعة الأولى</p>															
<p>01,00</p>	<p>توصيلات + بوابة 0,125x8</p>	<p>ج7. ربط العداد</p>  <p>تقبل الإجابة اذا كان الارغام من $(101)_2$ أي $(5)_{10}$</p>															
<p>00,50</p>	<p>0,25 0,25</p>	<p>ج8. معادلة S_2 بدلالة S_0 و S_1 :</p> $S_2 = S_0 + S_1$ <p>العلاقة بين أزمنة التأجيل</p> $t_2 = t_0 + t_1$															
<p>01,00</p>	<p>0,50 0,50</p>	<p>ج9. حساب زمن التأجيل t_0.</p> $t_0 = 1,1.R_2.C_1 = 1,1 \times 82.10^3 \times 2.10^{-3} = 180,4s$ $t_0 = 180 s$															

01,00	0,50	<p>ج10. حساب سعة المكثفة C_2.</p> $t_1 = t_2 - t_0 = 300 - 180 = 120 \text{ s}$ $t_1 = 1,1 \cdot R_2 \cdot C_2 \Rightarrow C_2 = \frac{t_1}{1,1 \times R_2} = \frac{120}{1,1 \times 54 \cdot 10^3}$ $C_2 = 2000 \mu\text{F}$																		
	0,50																			
01,25	0,50	<p>ج11. نوع المقاومة R_T : مقاومة حرارية بمعامل سالب (CTN).</p> <p>تقبل الإجابة المختصرة (CTN)</p> <p>عبارة V^- بدلالة R_T و R_4 و V_{cc}</p>																		
	0,25	$V^- = \frac{R_4}{R_4 + R_T} \times V_{cc}$																		
	0,25	<p>قيمتا V^- في الدرجتين 90° و 110°</p> $V_{90}^- = \frac{1,2}{1,2 + 1,35} \times 12 = \frac{1,44}{2,55} = 5,65 \text{ V}$																		
	0,25	$V_{110}^- = \frac{1,2}{1,2 + 0,85} \times 12 = \frac{1,44}{2,05} = 7,02 \text{ V}$																		
01,00	0,125x8	<p>ج 12. جدول تشغيل دائرة مراقبة درجة الحرارة:</p> <table><tr><th>درجة الحرارة</th><th>V^+</th><th>V^-</th><th>قيمة التوتر V_S</th><th>حالة المقفل T_1</th><th>الوشية kA مغذاة / غير مغذاة</th></tr><tr><td>90°C</td><td>6V</td><td>5,65V</td><td>+12V</td><td>مشبع</td><td>مغذاة</td></tr><tr><td>110°C</td><td>6V</td><td>7,02V</td><td>-12V</td><td>مسدود(محصور)</td><td>غير مغذاة</td></tr></table>	درجة الحرارة	V^+	V^-	قيمة التوتر V_S	حالة المقفل T_1	الوشية kA مغذاة / غير مغذاة	90°C	6V	5,65V	+12V	مشبع	مغذاة	110°C	6V	7,02V	-12V	مسدود(محصور)	غير مغذاة
		درجة الحرارة	V^+	V^-	قيمة التوتر V_S	حالة المقفل T_1	الوشية kA مغذاة / غير مغذاة													
		90°C	6V	5,65V	+12V	مشبع	مغذاة													
110°C	6V	7,02V	-12V	مسدود(محصور)	غير مغذاة															
01,00	0,50	<p>ج13. حساب شدة التيار I_{2N} في الثانوي:</p> $I_{2N} = \frac{S_N}{U_2}$ $I_{2N} = \frac{40}{24} = 1,67 \text{ A}$																		
	0,50																			

ج14. جدول عناصر البنى المادية لدارة التّغذية:												
01,00	0,25x4	<table><tr><td>الوظيفة</td><td>تثبيت التوتر</td><td>تخفيض التوتر</td><td>ترشيح</td><td>تقويم ثنائي النوبة</td></tr><tr><td>عناصر البنى المادية</td><td>الدّارة LM7812</td><td>محول</td><td>مكثفة C</td><td>جسر غرايتس</td></tr></table>	الوظيفة	تثبيت التوتر	تخفيض التوتر	ترشيح	تقويم ثنائي النوبة	عناصر البنى المادية	الدّارة LM7812	محول	مكثفة C	جسر غرايتس
الوظيفة	تثبيت التوتر	تخفيض التوتر	ترشيح	تقويم ثنائي النوبة								
عناصر البنى المادية	الدّارة LM7812	محول	مكثفة C	جسر غرايتس								
01,25	<p>الجسر 0,50</p> <p>المنحنيات 0,25x2</p> <p>القيم على المحاور 0,125x2</p>	<p>ج15. رسم دارة جسر غرايتس والمخطط الزمني للتوترين:</p> <div><p>$V_2(t) = 24\sqrt{2} \sin 314t \text{ (v)}$</p><p>$V_{2max} = 34\text{v}$</p><p>$V_{3max} = 34\text{v}$</p></div> <p>يقبل رسم المخطط الزمني للتوترين في حالة عدم إحترام السلم</p>										
00,50	0,25 0,25	<p>ج16. حساب القيمة المتوسطة للتوتر V_{3moy}</p> $V_{3moy} = \frac{2 \times V_{3max}}{\pi}$ $V_{3moy} = \frac{2 \times \sqrt{2} \cdot 24}{\pi} = 21,62 \text{ V}$										
01,00	0,50 0,50	<p>ج17. حساب شدة التيار في الخط.</p> $S = \sqrt{3} U I \Rightarrow I = \frac{S}{\sqrt{3} U}$ $I = \frac{75 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 400} = 108 \text{ A}$										

01,00	0,25 0,25 0,25 0,25	<p>ج18. حساب الاستطاعتين الفعّالة والرّديّة:</p> $P = S \times \cos\varphi$ $P = 75 \times 0,83 = 62,25 \text{ kW}$ $Q = P \times \tan\varphi$ $Q = 62,25 \times 0,67 = 41,7 \text{ kvar}$
01,00	0,50 0,50	<p>ج19. دور بطارية المكثفات:</p> <ul style="list-style-type: none"> - تحسين معامل الاستطاعة للمنشأة. تقبل الإجابات : - رفع معامل الاستطاعة - تخفيض شدة التيار الممتص - تخفيض الاستطاعة الرّديّة - قيمة بطارية المكثفات من الجدول حسب المرجع: 15 kvar
01,00	0,25 0,25 0,25	<p>ج20. حساب الاستطاعة الظّاهرية الجديدة</p> $S'^2 = \sqrt{P'^2 + Q'^2}$ $P' = P = 62,25 \text{ kW}$ $Q' = Q - Q_c = 41,7 - 15 = 26,7 \text{ kvar}$ $S' = 67,7 \text{ kVA}$ <p>استنتاج قيمة $\cos\varphi'$</p> $\cos\varphi' = \frac{P'}{S'}$ $\cos\varphi' = \frac{62,25 \times 10^3}{67,7 \times 10^3} = 0,92$